
CIRCUITO DOS DISPLAYS

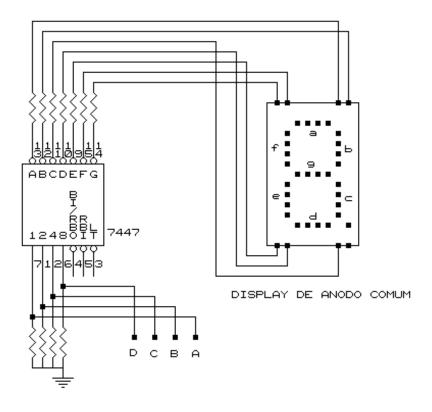

Pino 3 (LT)- Ao ligar à massa acendem todos os led's

Pino 4 (RBO)- Ao ligar à massa bloqueia as saídas (os leds não acendem)

Pino 5 (RBI)- Ao ligar à massa, apaga apenas o zero

Lista de componentes:

4 x CI 7447

4 x Display de ânodo comum

16 x Resistências de 1 K Ω

28 x Resistências de 330 Ω

16 x Ligadores strip