



# Matriz de relés LaRE - Protótipo

## 1 Características

- Matriz com 3 placas baseadas nas dimensões PC/104;
- Fonte de alimentação-5 V/1 A, baseado no LM317<sup>a</sup>;
- Experiências:
  - Lei de Ohm;
  - Rectificador de meia onda e onda completa;
  - Filtros passa-alto e passa-baixo.



<sup>a</sup>Datasheet LM317

## 2 Descrição

A matriz de relés do LaRE é constituída por três placas: placa de alimentação, placa com o circuito da Lei de Ohm e a placa com os circuitos dos filtros e rectificadores. A matriz do LaRE é controlada pelo RaspberryPI. Há vários tipos de alimentação: 220 V AC que alimenta o rectificador de onda completa; o VirtualBench fornece alimentação de 12 V DC ao LM317 e aos registos de deslocamento, sn74hc595<sup>1</sup> e fornece tensão variável 0-5 V DC ao circuito da Lei de Ohm. Os ULN2003a<sup>2</sup>, são alimentados pela fonte de alimentação, baseada no LM317, 5 V. Todas as medições são feitas pelo VirtualBench.

## 3 Aplicações

- Laboratórios Remotos;
- Experiências remotas;
- Estudo da Lei de Ohm;;
- Estudo de rectificadores;
- Estudo de filtros.

<sup>1</sup>Datasheet SN74HC595

<sup>2</sup>Datasheet ULN2003a

## 4 Especificações técnicas

Tabela 1: Especificações técnicas genéricas - **Sujeito a mudança**

	Unidades	Valores
$I_{Max}$ do VirtualBench	A	0.5
$I_{Max}$ da fonte 5 V DC	A	1.5
Transformador	?	REVER
Dimensões placas	mm * mm	96x90

Tabela 2: Especificações técnicas genéricas dos relés - **Sujeito a mudança**

Relés	Bobine			Contactos		
	$V_{Nominal}$	$V_{Max}$	$P_{Max}$	$V_{Max}$	$I_{Max}$	$I_{Max}$
3570-1331-123	12 V	16 V	10 W	150 V <sub>DC</sub>	0.5 A	1 A
3572-1220-123						

Tabela 3: Ligações entre placas - **Sujeito a mudança**

Tipo de ligações		
RaspberryPI-LaRE		Conecotor IDC, fêmea, 40 pinos, 2.54 mm
Placa Lei de Ohm-Rectificadores/Filtros		Conecotor de 6 pinos Arduino Stackable
Placa Fontes de tensão-Rectificadores/Filtros		Conecotor KK, 2.54 mm, M/F

## Conteúdo

<b>1 Características</b>	<b>1</b>
<b>2 Descrição</b>	<b>1</b>
<b>3 Aplicações</b>	<b>1</b>
<b>4 Especificações técnicas</b>	<b>2</b>
<b>5 Pinout</b>	<b>4</b>
<b>6 Dimensões mecânicas</b>	<b>7</b>
<b>7 Esquemas elétricos</b>	<b>9</b>
<b>8 Esquemas PCB</b>	<b>13</b>

## Lista de Tabelas

1 Especificações técnicas genéricas - <b>Sujeito a mudança</b> . . . . .	2
2 Especificações técnicas genéricas dos relés - <b>Sujeito a mudança</b> . . . . .	2
3 Ligações entre placas - <b>Sujeito a mudança</b> . . . . .	2

## 5 Pinout

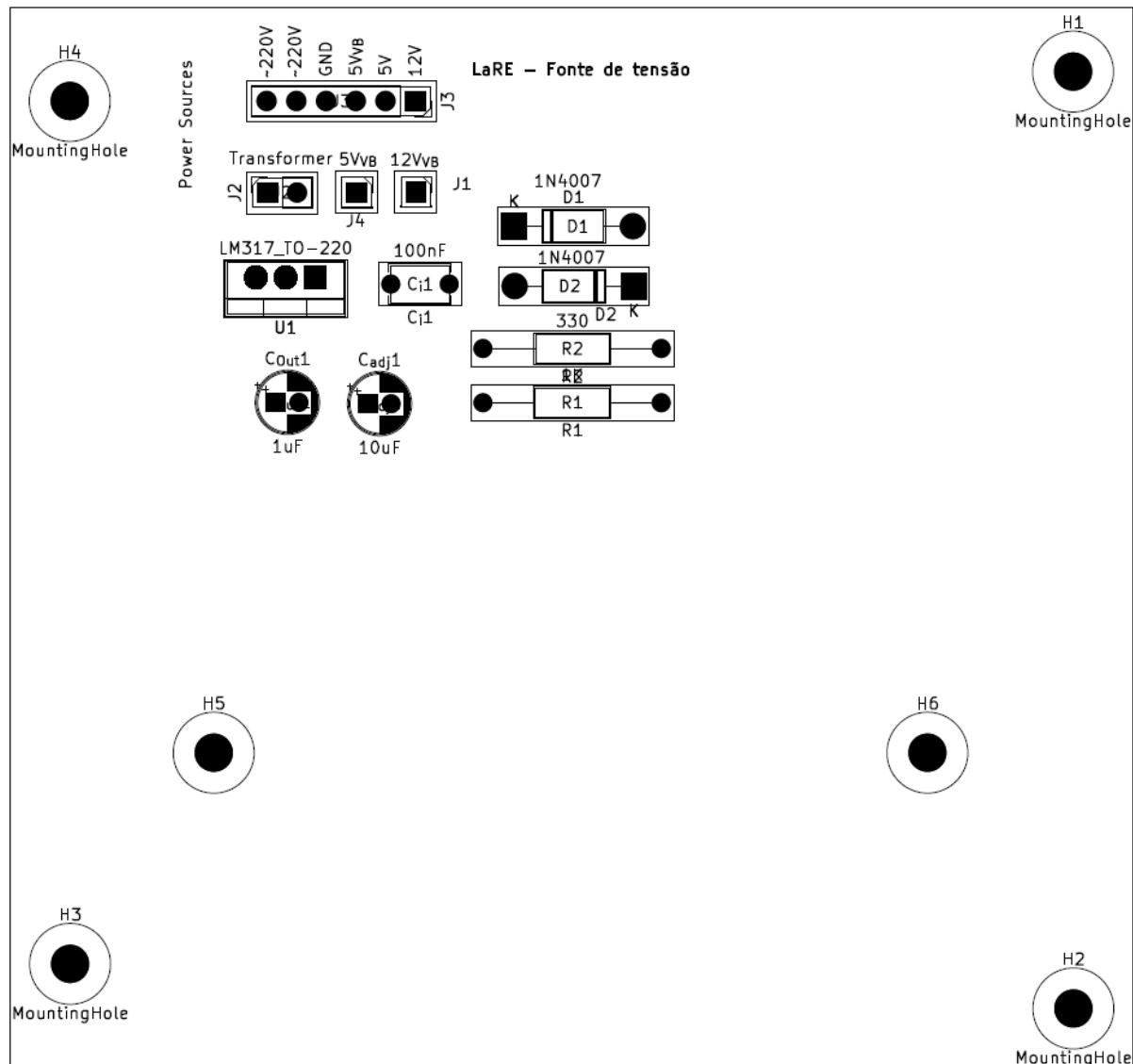


Figura 1: LaRE - Pinout [Fonte de tensão]

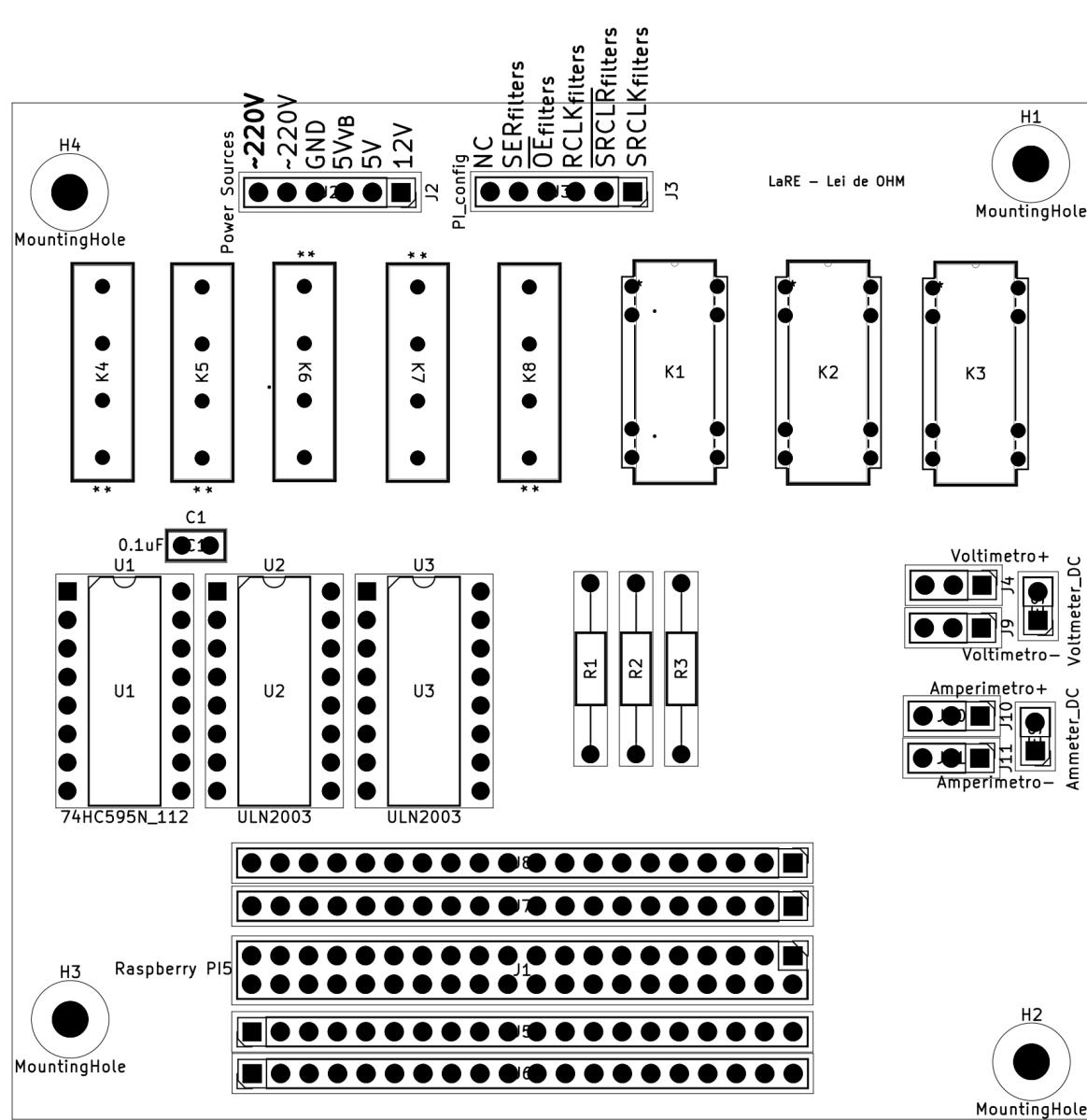


Figura 2: LaRE - Pinout [Lei de Ohm]  
Os símbolos \*\* indicam o pino 1 dos relés


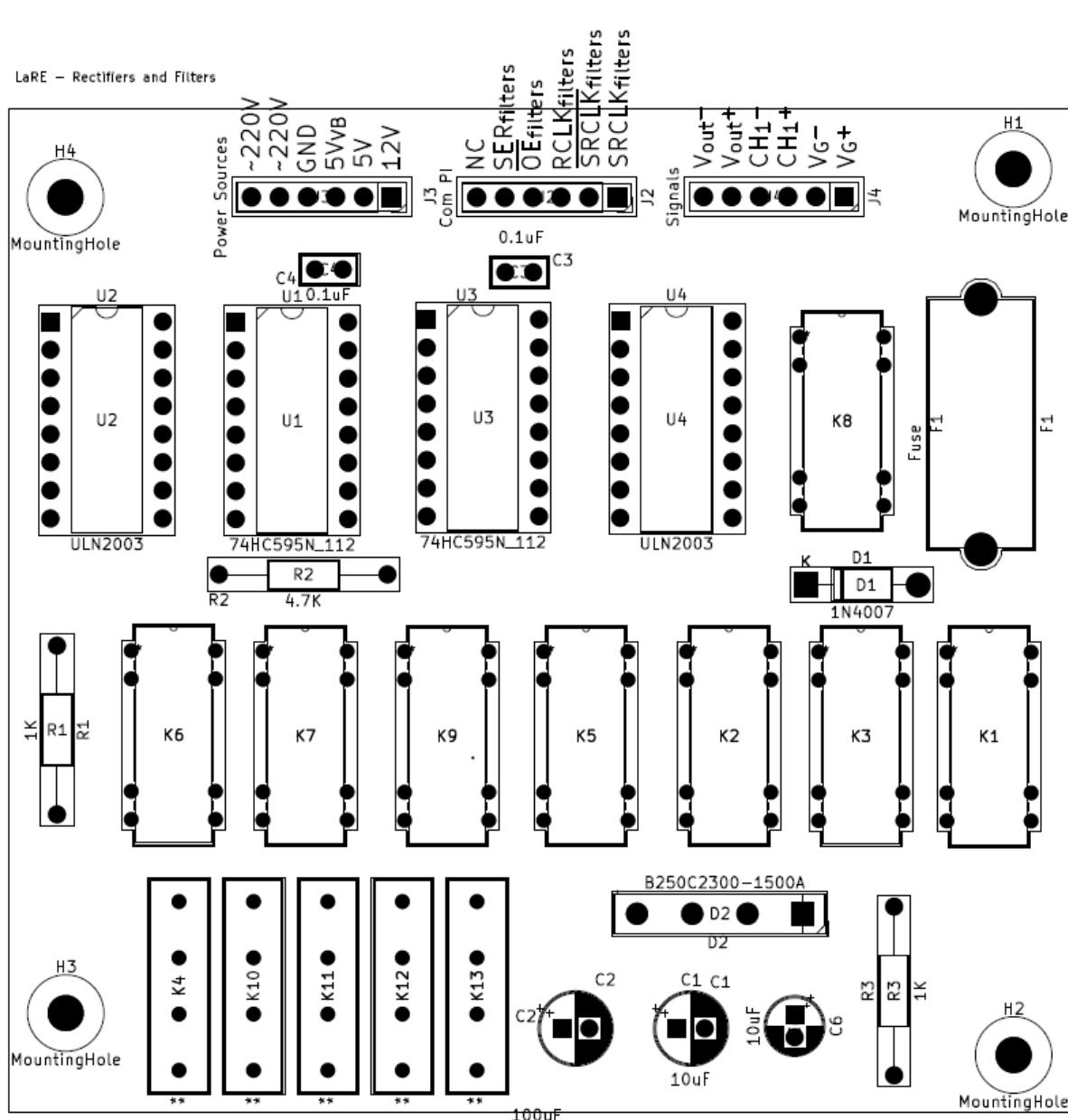


Figura 3: LaRE - Pinout [Rectificadores/Filtros]

## 6 Dimensões mecânicas

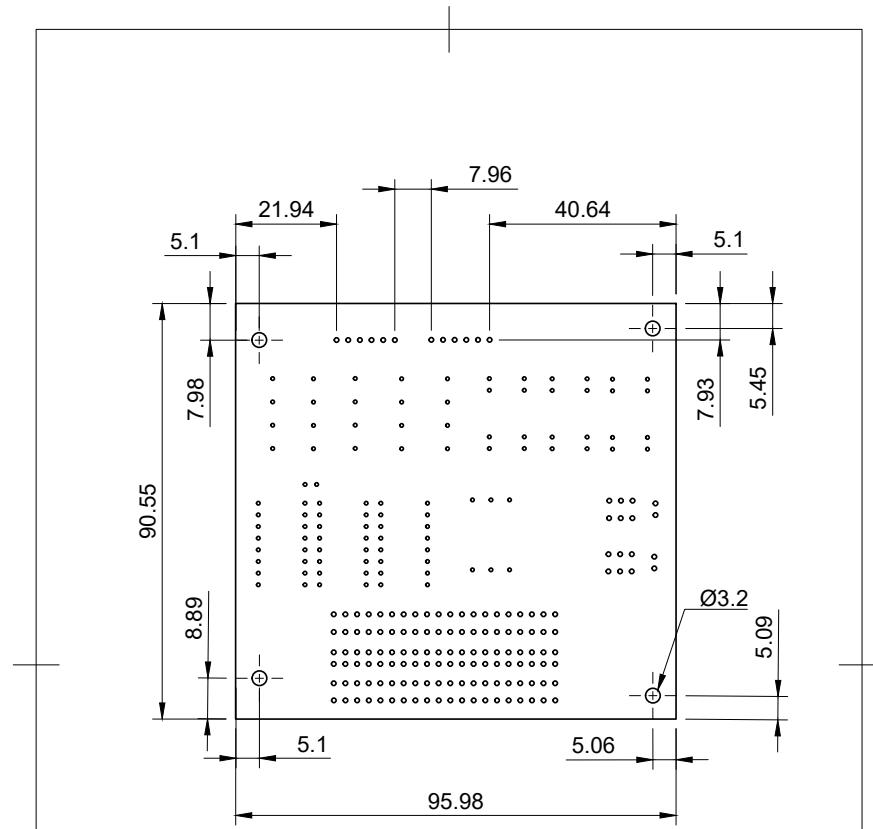

Dept. ISEP	Technical reference Dimensões	Created by Eduardo Ramalhadeiro 20/07/2024	Approved by
		Document type Datasheet Matriz	Document status Protótipo
		Title LaRE - Matriz	DWG No. 1
		Rev.	Date of issue 1 20/07/2024
			Sheet 1/1

Figura 4: Dimensões mecânicas PC/104 - LaRE

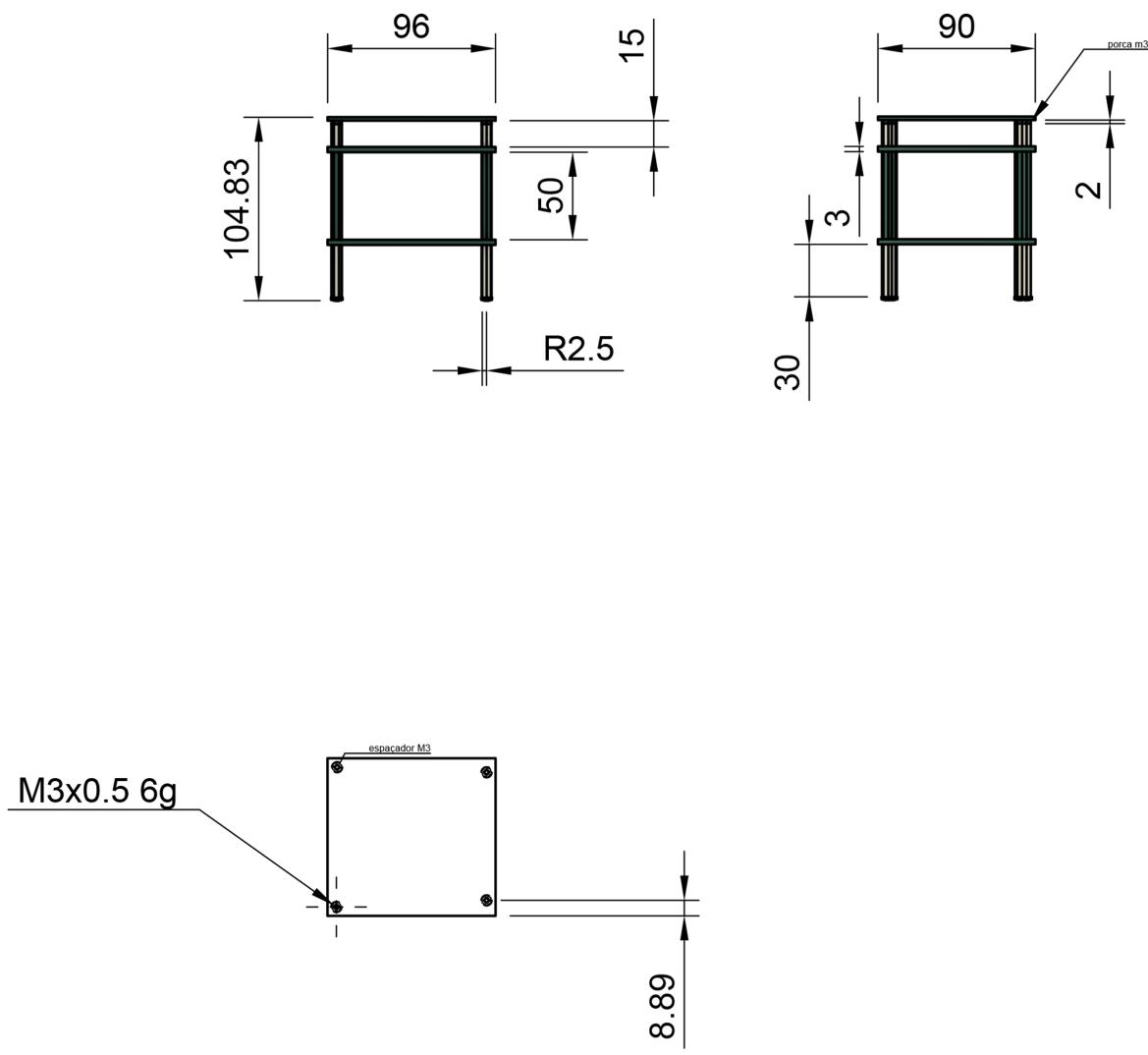


Figura 5: Dimensões mecânicas LaRE



Figura 6: Perspectiva LaRE

## 7 Esquemas elétricos

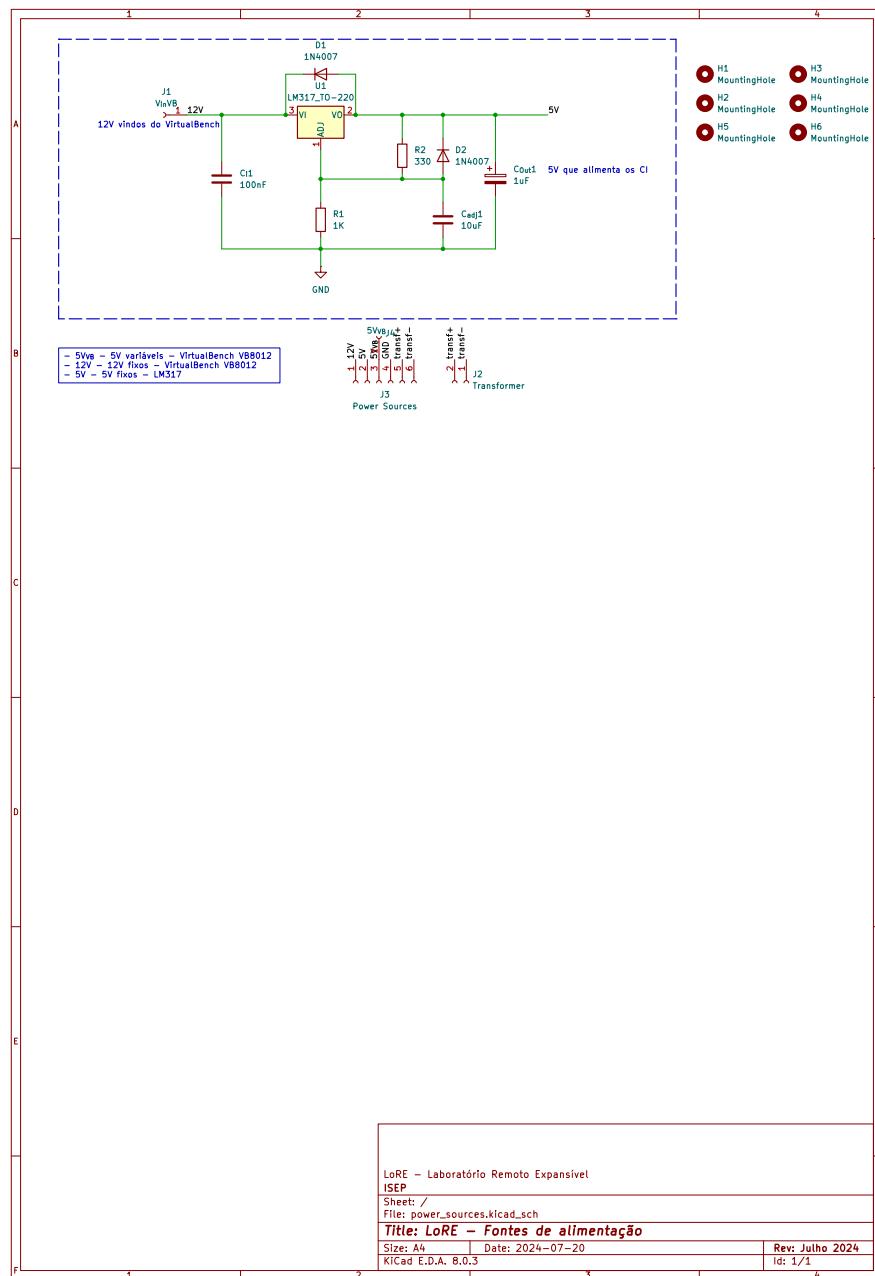


Figura 7: LaRE - Esquema [Fonte de tensão]


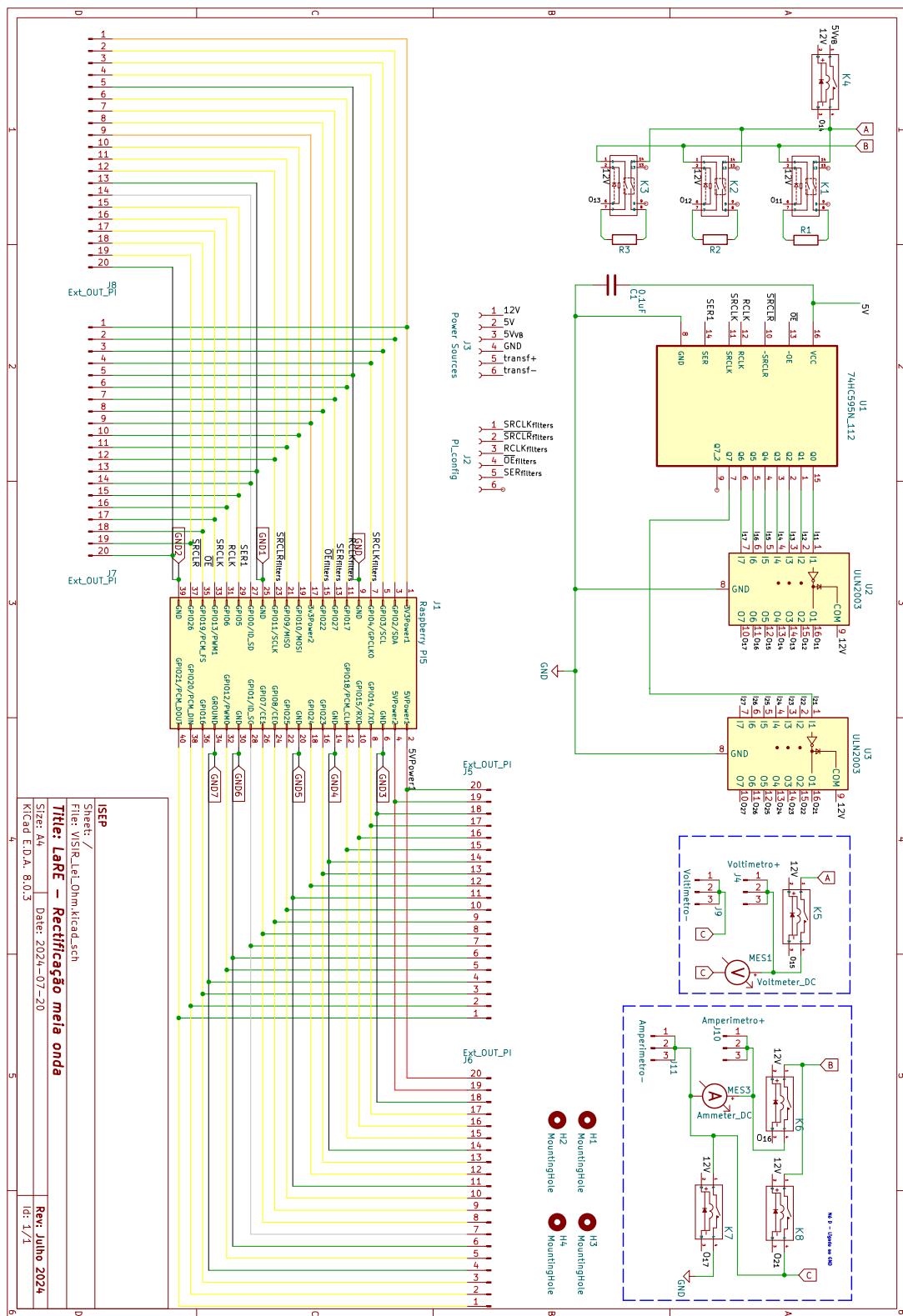


Figura 8: LaRE - Esquema [Lei de Ohm]

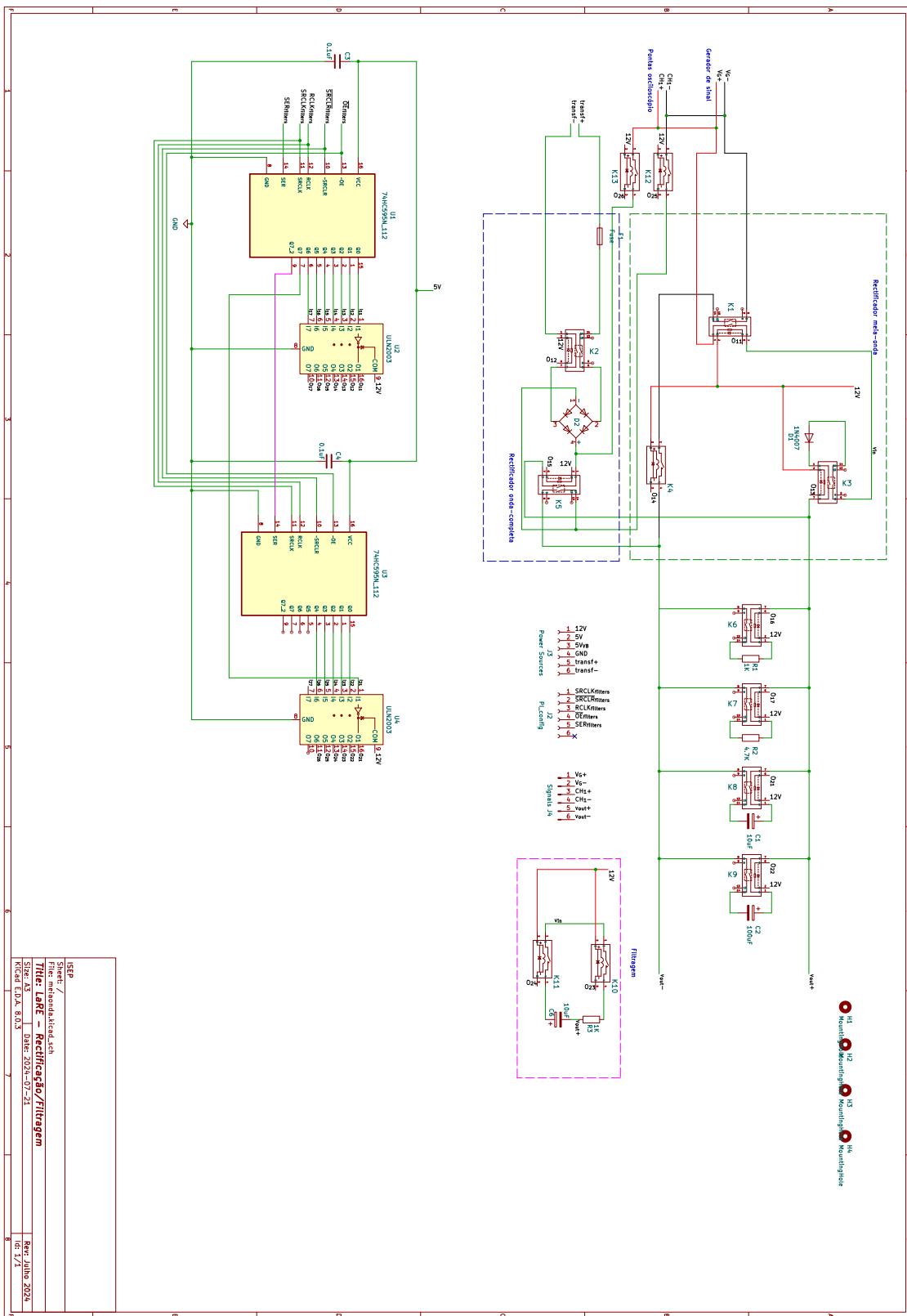

## 8 Esquemas PCB

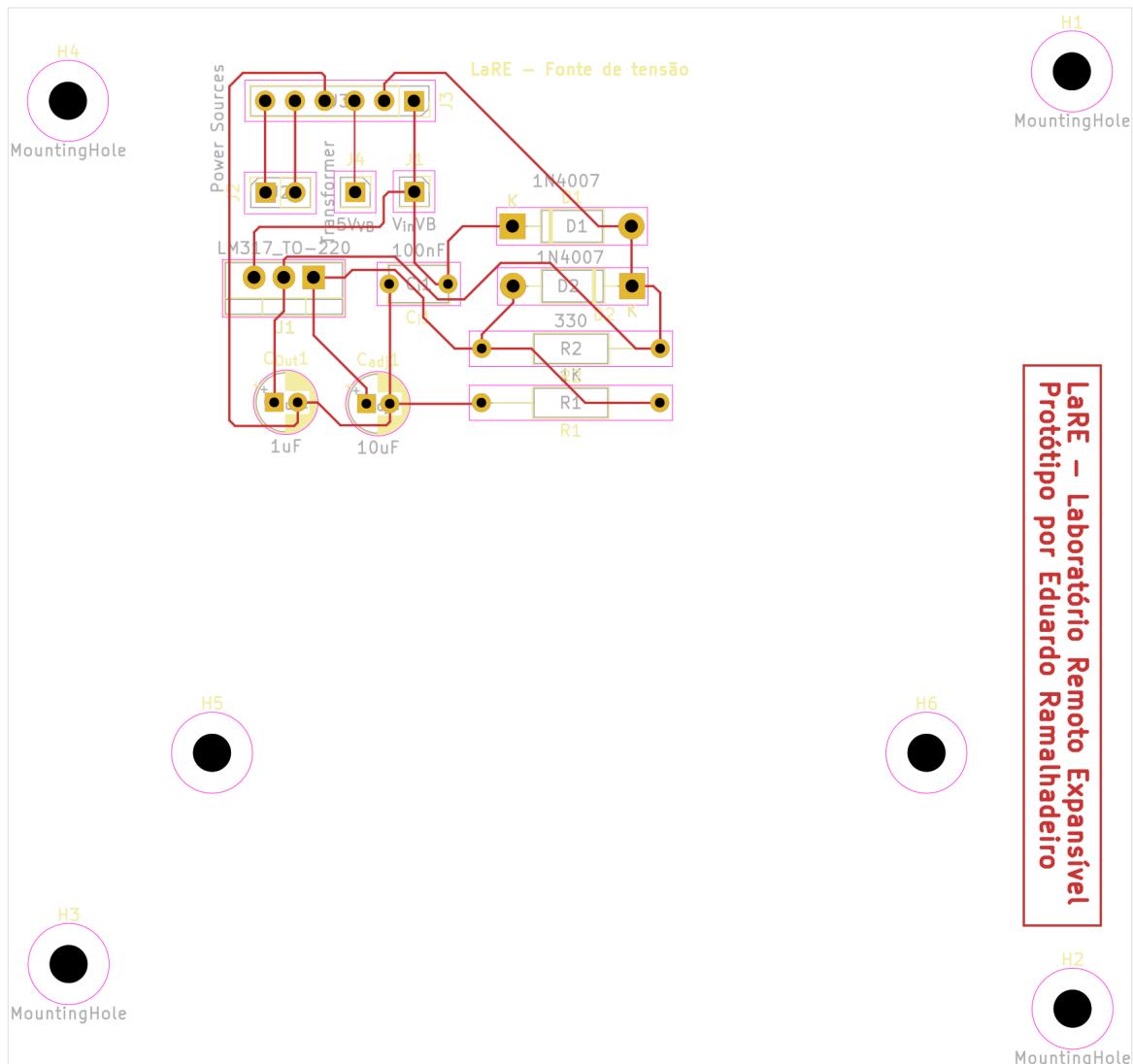


Figura 10: LaRE - PCB [Fonte de tensão]

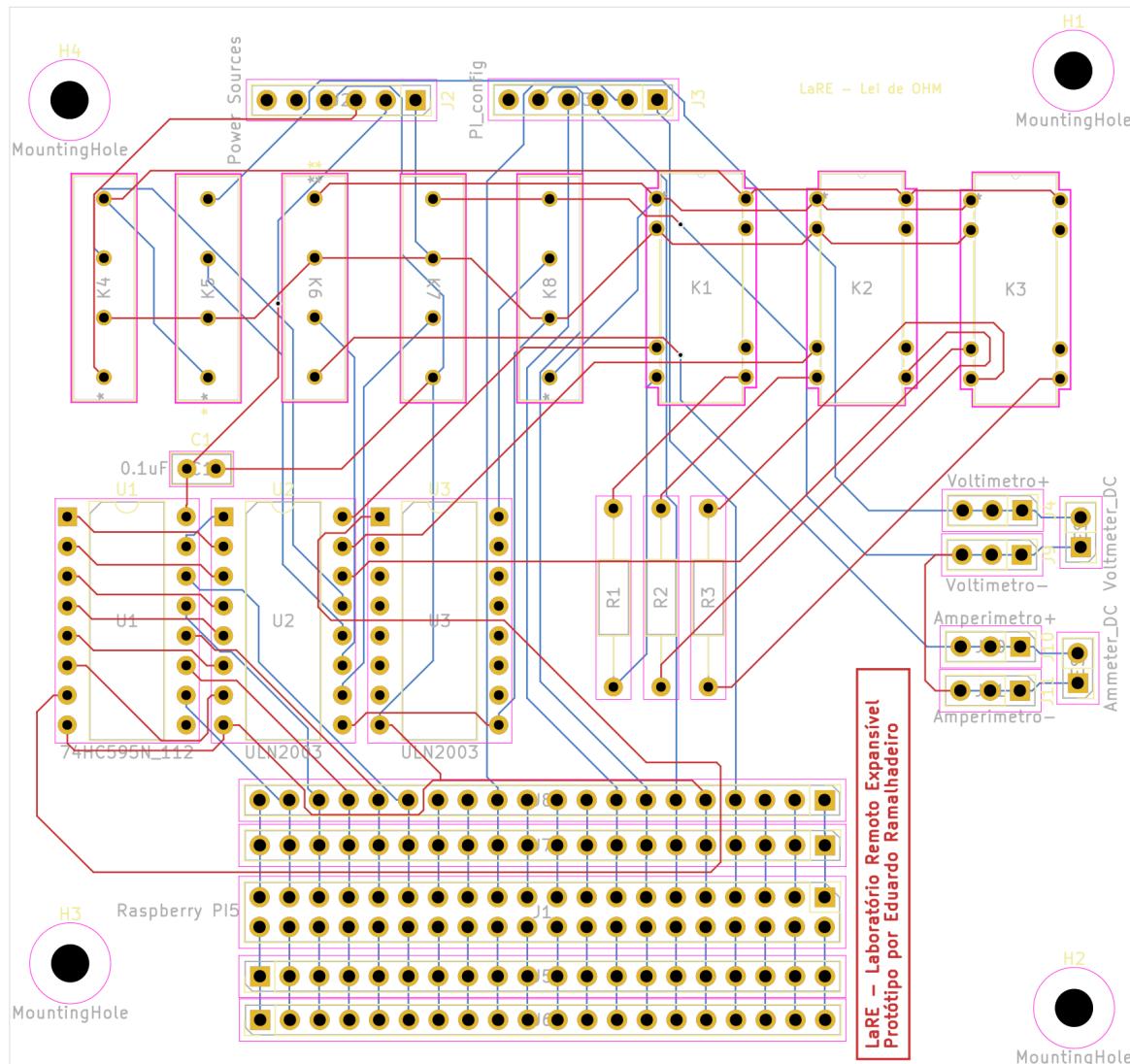


Figura 11: LaRE - PCB [Lei de Ohm]

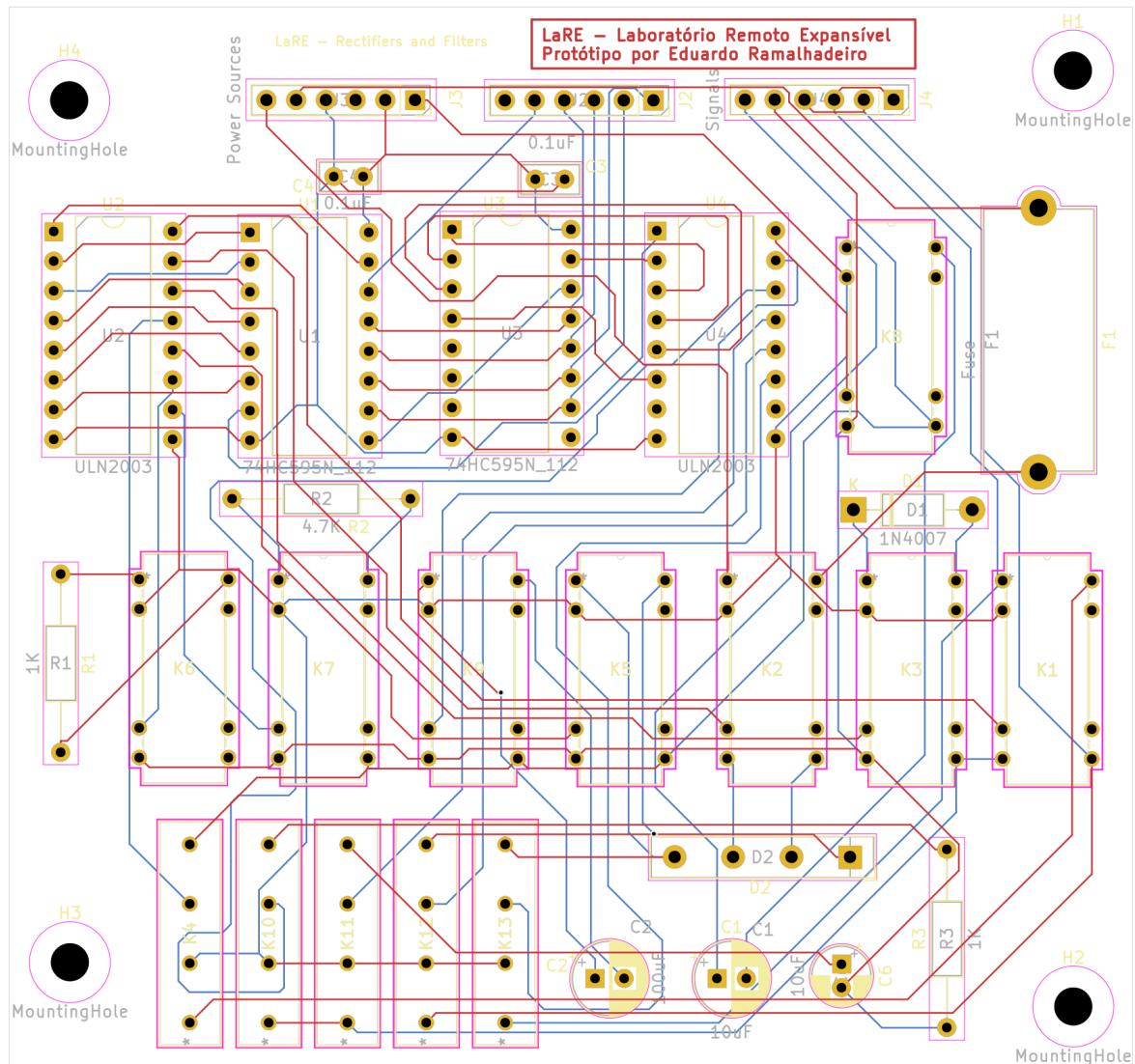


Figura 12: LaRE - PCB [Recificadores/Filtros]